 


SOLUTION :



Question 3 : (3 pts)


- 1) Trouver le résultat des multiplications suivantes dont les nombres en entrée sont présentés en complément à 2 sur 6 bits

010101 * 101011 ; 100000 * 011111 ; 111111 * 111111

010101 * 101011 = 111001 000111 (21 * -21 = -441)
100000 * 011111 = 110000 100000 (-32 * 31 = -992)
111111 * 111111 = 000000 000001 (-1 * -1 = 1)


Question 4 : (2 pts)

Complétez y et f sur le chronogramme suivant (une zone hachurée signifie que le signal est indéterminé) :

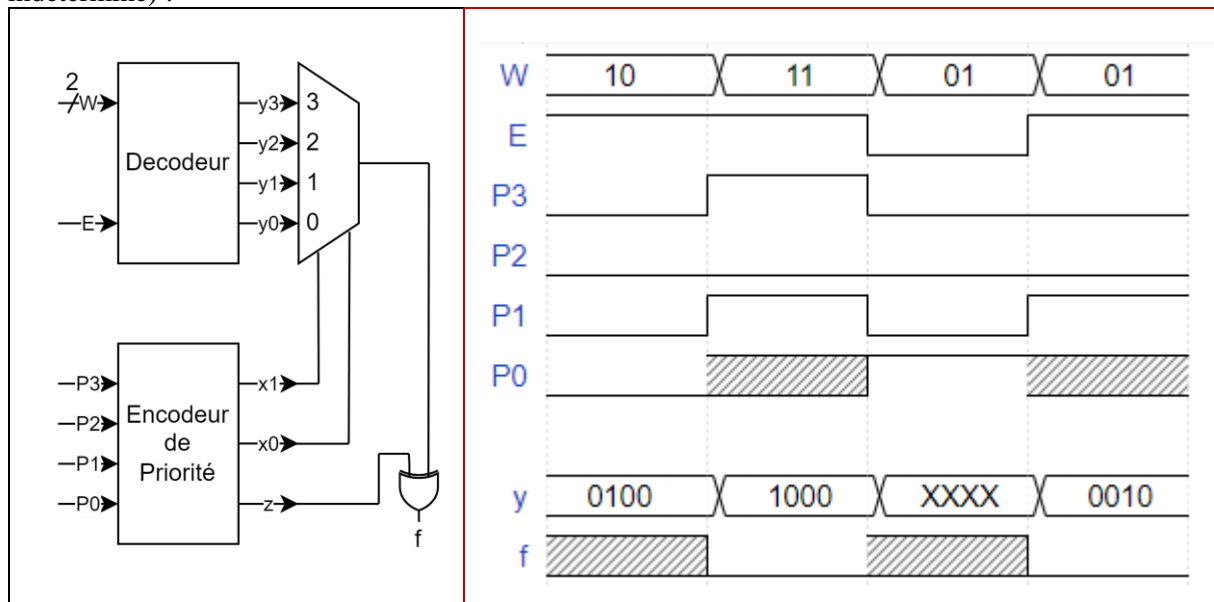

 Question 5 : (10 pts)

Nous souhaitons réaliser un circuit de commande de passage à niveau :



Pour cela, nous disposons de 2 capteurs E(entrée) et S(Sortie) qui signalent respectivement l'entrée et la sortie d'un train.

Les signaux E et S durent exactement 1 cycle pour le passage d'un train.

Il peut y avoir au plus 2 trains entre les points E et S.


1 train peut entrer alors que simultanément 1 autre sort.

Le passage à niveau est fermé lorsque le signal B=1.

Le passage à niveau doit être fermé s'il y a au moins un train entre E et S.

Si une situation d'erreur est rencontrée (ex : le capteur de sortie renvoie 1, alors qu'il n'y avait aucun train), un signal W est envoyé (=1) à l'opérateur et la barrière reste fermée jusqu'à réinitialisation du circuit.

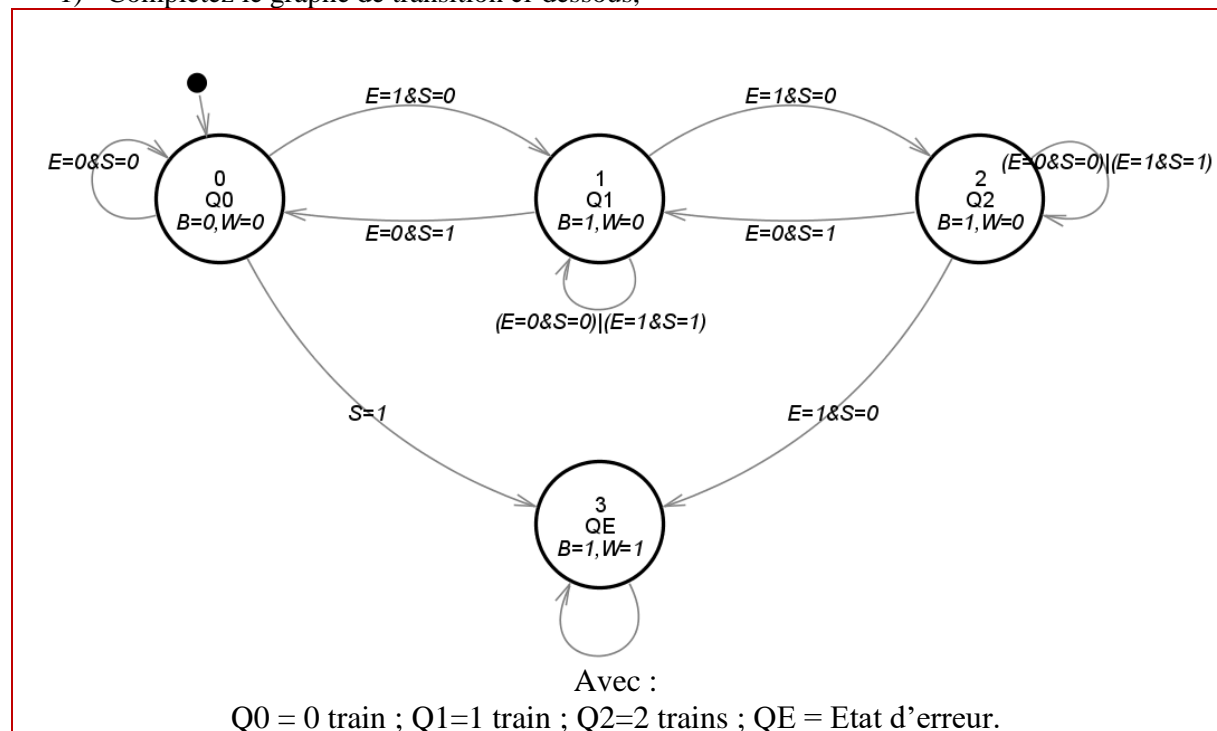1) Complétez le graphe de transition ci-dessous,



- 2) Complétez la table d'assignation des états/excitation du circuit de commande.
(La valeur des signaux de sortie correspond à l'état courant)

E	S	Etat Courant Z₁Z₀(n)	Etat Suivant Z₁Z₀(n+1)	B / W
0	0	Q0 : 0 0	Q0 : 0 0	0 / 0
		Q1 : 0 1	Q1 : 0 1	1 / 0
		Q2 : 1 0	Q2 : 1 0	1 / 0
		QE : 1 1	QE : 1 1	1 / 1
0	1	Q0 : 0 0	QE : 1 1	0 / 0
		Q1 : 0 1	Q0 : 0 0	1 / 0
		Q2 : 1 0	Q1 : 0 1	1 / 0
		QE : 1 1	QE : 1 1	1 / 1
1	0	Q0 : 0 0	Q1 : 0 1	0 / 0
		Q1 : 0 1	Q2 : 1 0	1 / 0
		Q2 : 1 0	QE : 1 1	1 / 0
		QE : 1 1	QE : 1 1	1 / 1
1	1	Q0 : 0 0	QE : 1 1	0 / 0
		Q1 : 0 1	Q1 : 0 1	1 / 0
		Q2 : 1 0	Q2 : 1 0	1 / 0
		QE : 1 1	QE : 1 1	1 / 1

- 3) Donnez les équations d'excitation suivante

$$Z_1^{n+1} = (E \wedge \bar{S} \wedge Z_0^n) \vee (E \wedge Z_1^n) \vee (S \wedge \bar{Z}_0^n \wedge \bar{Z}_1^n) \vee (\bar{S} \wedge Z_1^n) \vee (Z_0^n \wedge Z_1^n)$$

$$Z_0^{n+1} = (\bar{E} \wedge \bar{S} \wedge Z_0^n) \vee (\bar{E} \wedge S \wedge \bar{Z}_0^n) \vee (E \wedge \bar{S} \wedge \bar{Z}_0^n) \vee (E \wedge S \wedge \bar{Z}_1^n) \vee (Z_0^n \wedge Z_1^n)$$

$$B = Z_0^n \vee Z_1^n$$

$$W = Z_0^n \wedge Z_1^n$$

4) Réalisez le circuit pour les signaux Z_0 et Z_1

